

オームの法則 | 問題8問

電圧はV、電流はA、抵抗は Ω で計算。mAのまま代入しない。

抵抗器の温度などの条件は一定で、抵抗は変わらないものとします。

Q01 オームの法則を、電圧V・抵抗R・電流Iの式で表すと？

Q02 250 mAは何Aですか？

Q03 0.08 Aは何mAですか？

Q04 抵抗器に6 Vをかけると200 mA流れた。抵抗は何 Ω ？

Q05 30 Ω の抵抗器に9 Vをかける。電流は何mA？

Q06 20 Ω の抵抗器に0.15 A流れた。電圧は何V？

Q07 横軸が電圧、縦軸が電流の直線グラフ。3 Vで0.1 Aのとき抵抗は？

Q08 抵抗一定のとき、かける電圧を2倍にすると電流は何倍？

オームの法則 | 解答・確認ポイント

電圧はV、電流はA、抵抗は Ω で計算。mAのまま代入しない。
抵抗器の温度などの条件は一定で、抵抗は変わらないものとします。

A01 $V = R \times I$ 。電圧はV、抵抗は Ω 、電流はAの単位で代入します。

A02 0.25 A。 $250 \div 1000 = 0.25$ 。

A03 80 mA。 $0.08 \times 1000 = 80$ 。

A04 30 Ω 。 $200 \text{ mA} = 0.2 \text{ A}$ 、 $6 \div 0.2 = 30$ 。

A05 300 mA。 $9 \div 30 = 0.3 \text{ A} = 300 \text{ mA}$ 。

A06 3 V。 $20 \times 0.15 = 3$ 。

A07 30 Ω 。抵抗は電圧 $\div$ 電流なので、 $3 \div 0.1 = 30$ 。

A08 2倍。抵抗が変わらなければ、電流は電圧に比例します。